# MP1482设计指南



The Future of Analog Technology ™



- 1. 特性以及原理介绍
- 2. 测试数据
- 3. 应用设计指南
- 4. LAYOUT 以及热计算
- 5. 常见问题以及解决方案





### 基本特性


- > 2A输出电流, 3.4A最大限流点
- ▶ 输入电压范围: 4.75-18V
- 最高效率93%
- » 340KHZ开关频率
- > 同步整流

#### 保护及其他功能

- > 软启动
- > 逐周过流保护, 短路保护
- > 过热保护
- > S08封装



## 原理框图

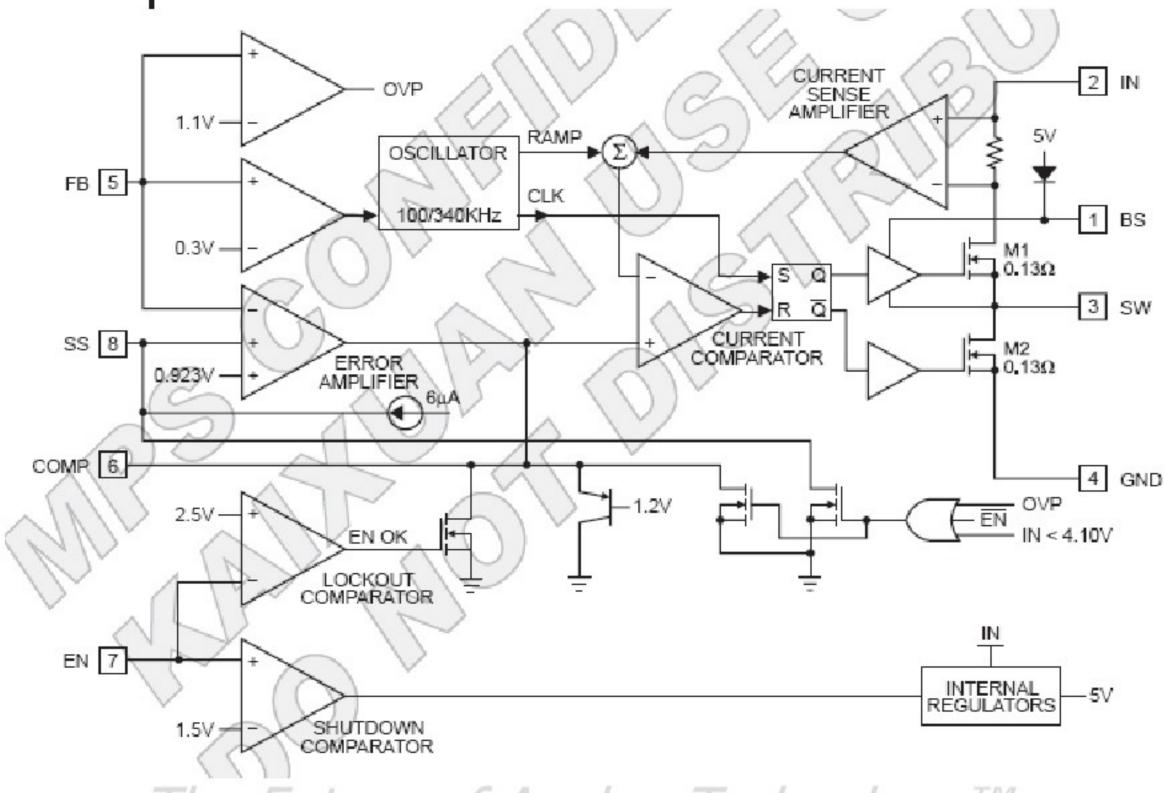


The Future of Analog Technology™





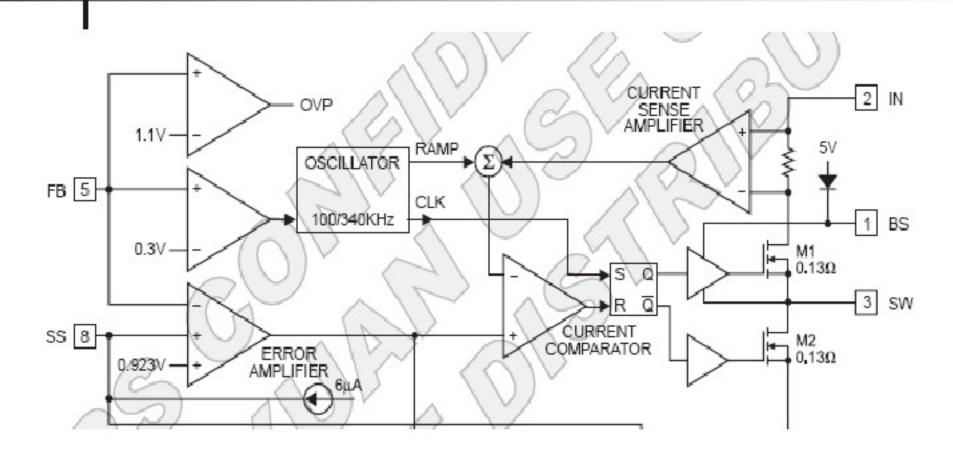MP1482是一款内置两颗MOS管的同步整流降压DC-DC,并且属于电流型的控制方式.基本思路是:反馈电压跟参考电压比较后得到COMP端电压,COMP端电压决定了上管峰值电流以及占空比,而占空比变化控制输出电压变化,从而达到负反馈控制目的.





启动时候由于反馈电压刚开始会低于0.3v,所以系统进入 100KHZ工作模式.而应用软启动时候,内部的电流源给软启动 电容充电,当SS脚电压到0.923v时,软启动结束






MP1482在每个周期都对上下管电流进行监控。当输出对地短路时,上管限流电阻所采样的电压达到所设定的限流点(典型值3.4A),芯片工作频率变成100khz,并且COMP PIN被钳位,芯片以最小占空比模式运行.

# 测试数据






#### 测试条件: 3.3v输出,在不同的输入电压条件下

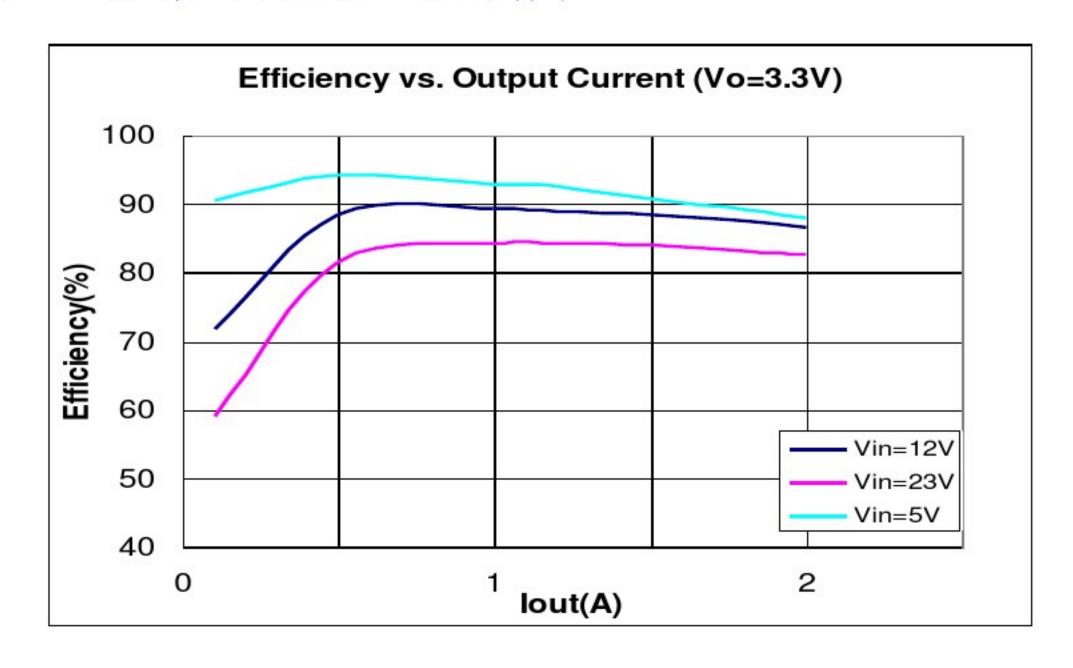

The Future of Analog Technology™






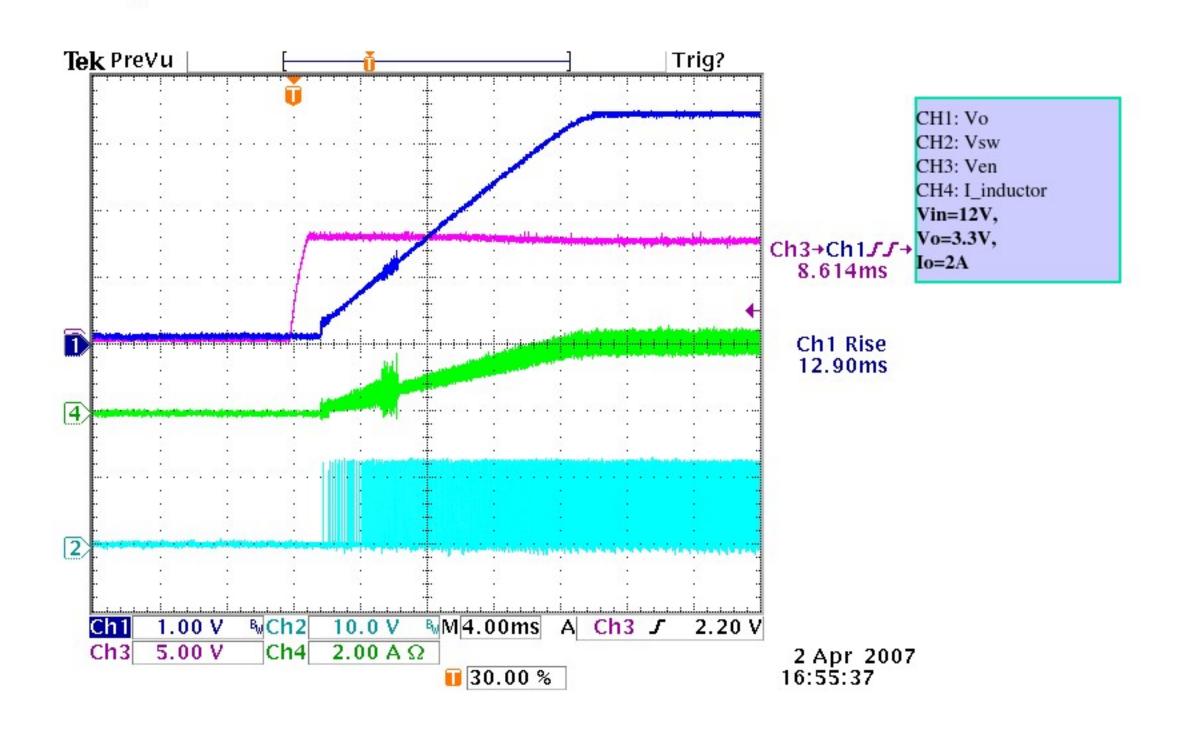

The Future of Analog Technology™






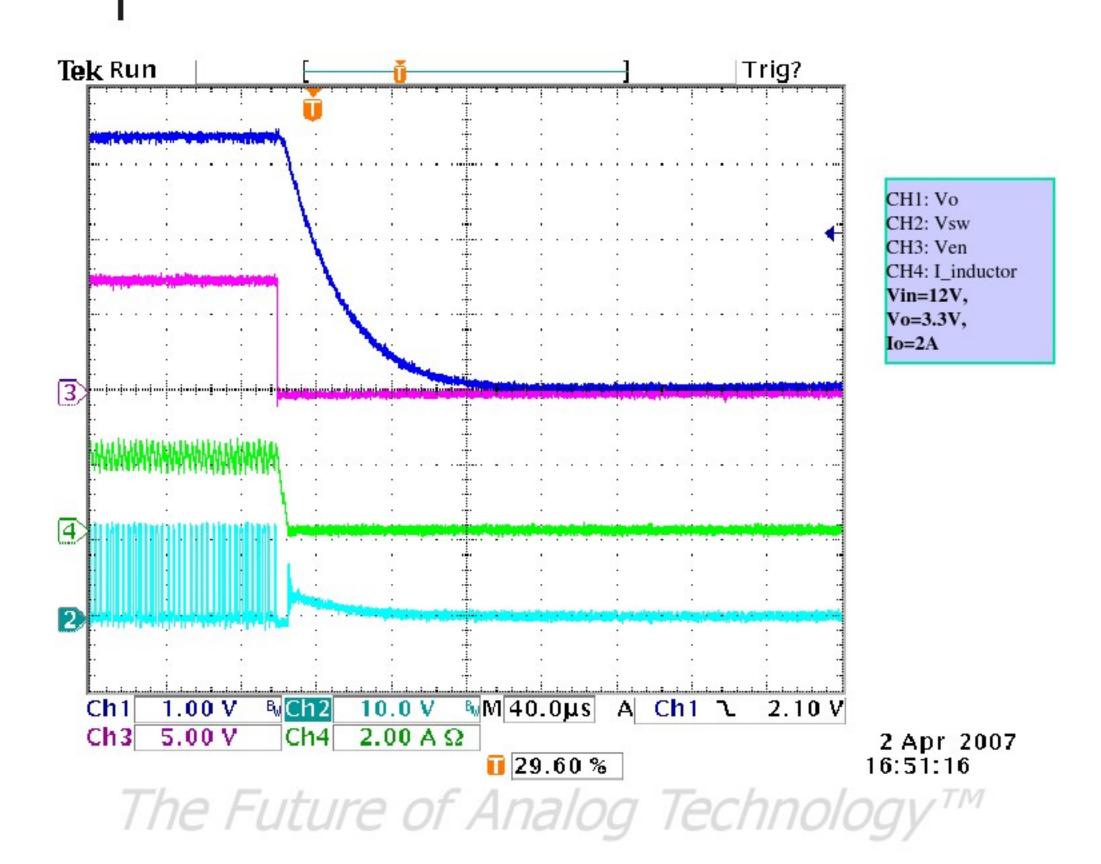


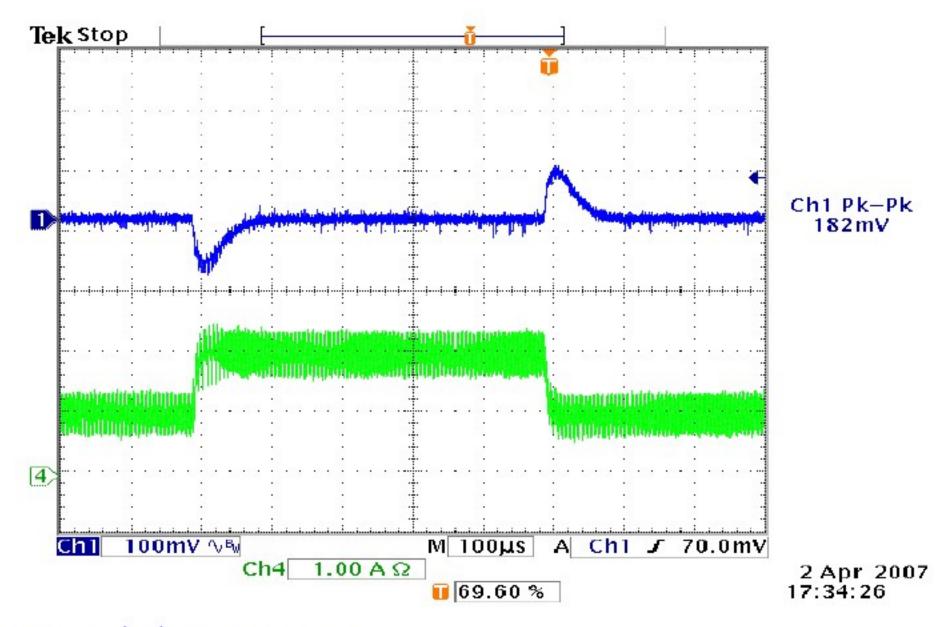
#### 测试条件: Vin=12V, Vo=3.3V, Io=1~2A, 斜率1.6A/us




电压动态变化峰峰值为182mV。

The Future of Analog Technology™




#### 测试条件: Vin=12V, Vo=3.3V, Io=0A

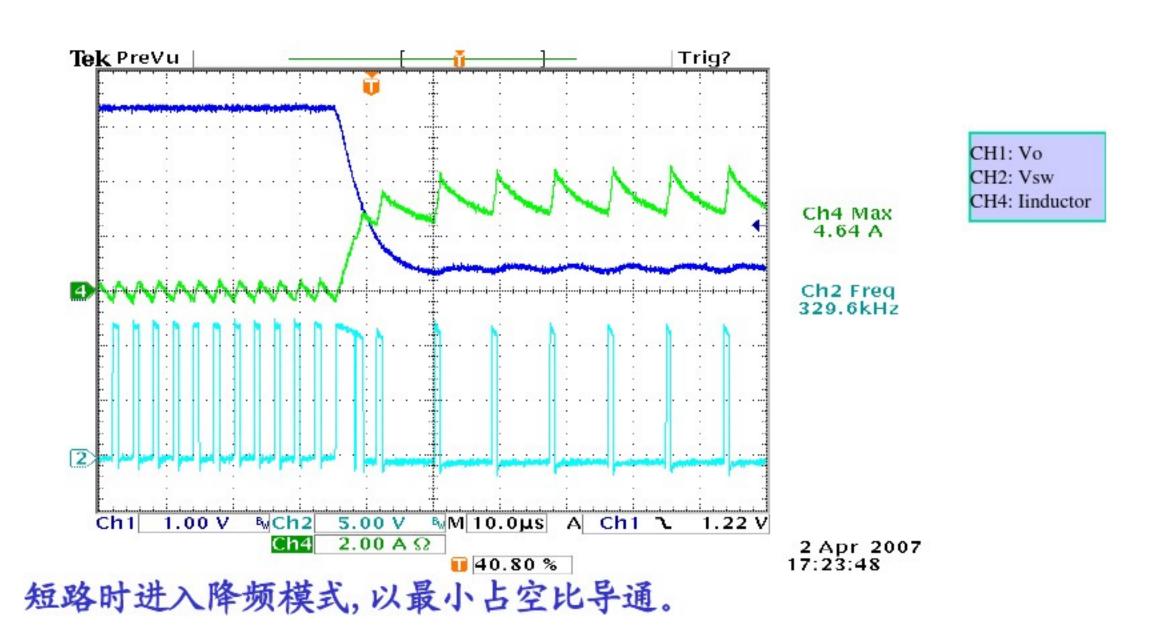

The Future of Analog Technology™




#### 测试条件: Vin=12V, Vo=3.3V, Io=0A

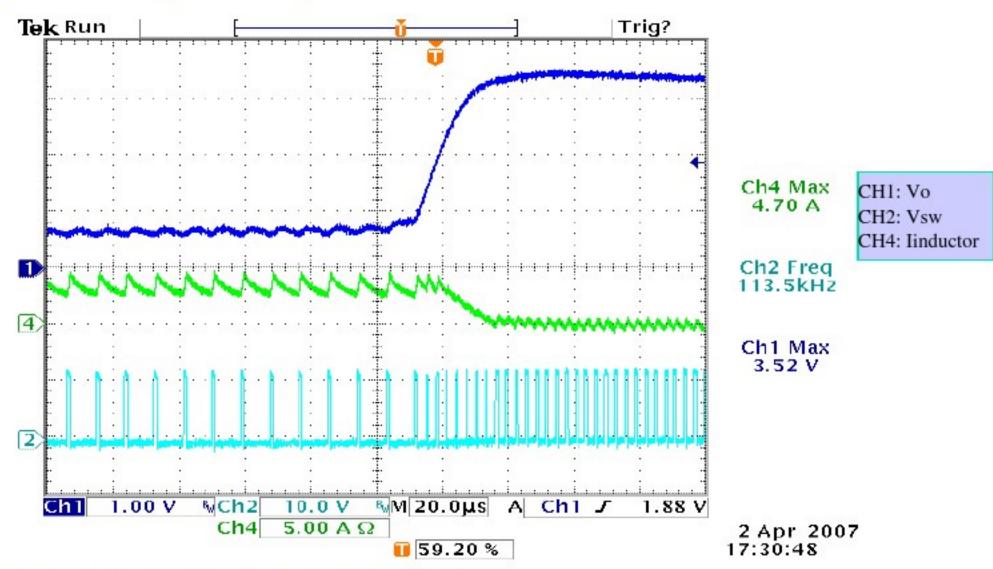


备注: 加上前馈电容可以减少输出过冲

## 应用设计指南

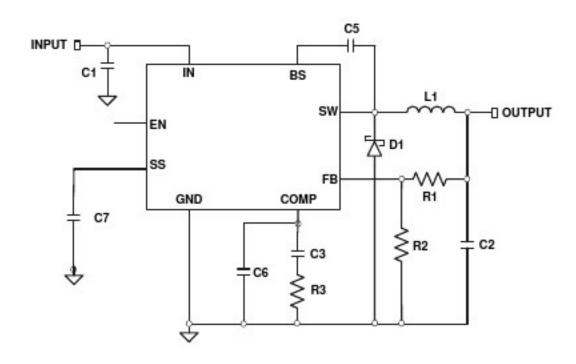





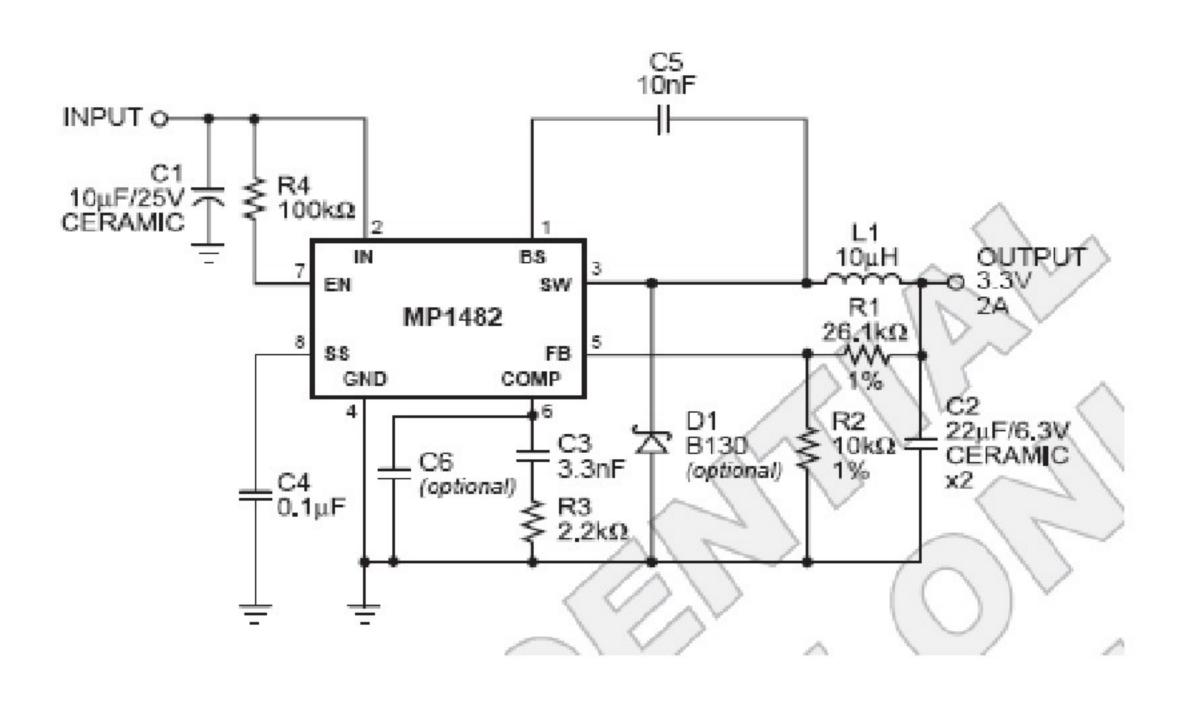


The Future of Analog Technology™




- 根据输出电压公式Vo=0.92v\*(1+R1/R2)可 以得到输出电压值
- 反馈电阻精度要高
- 最低电压可以低到0.92v,故适合1v或者1.2v 的核心电压供电



## 电流计算

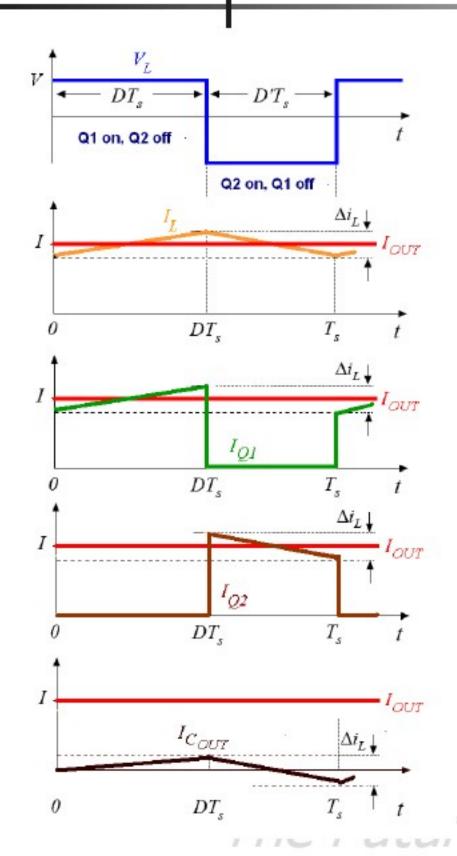

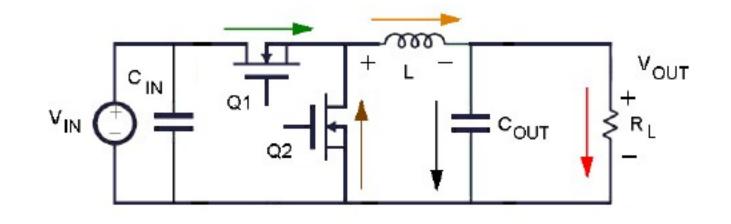

- > 当电感的平均电流等于输出电流
- ▶ 电感纹波电流  $\Delta I_L = \frac{(V_{IN} V_{OUT}) \times Vout}{Vin \times L \times f}$
- > 输出电容纹波电流等于电感纹波电流
- 电感峰值电流为lout+Δl<sub>L</sub>/2



## 感量选择

感量根据纹波电流来计算

$$L = \frac{V_{OUT}}{\delta I_{OUT} f_S} (1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}})$$

$$\delta=20\%\sim30\%$$

## 饱和电流


电感峰值电流  $I_{PEAK} = I_{out} + \Delta I_L/2$  饱和电流通常为电感峰值电流的1.25-1.5倍。

### 磁心材料

MP2107的开关频率为1.5MHz,因此可选用铁氧体磁心材料。



## 输出电容选择(1)

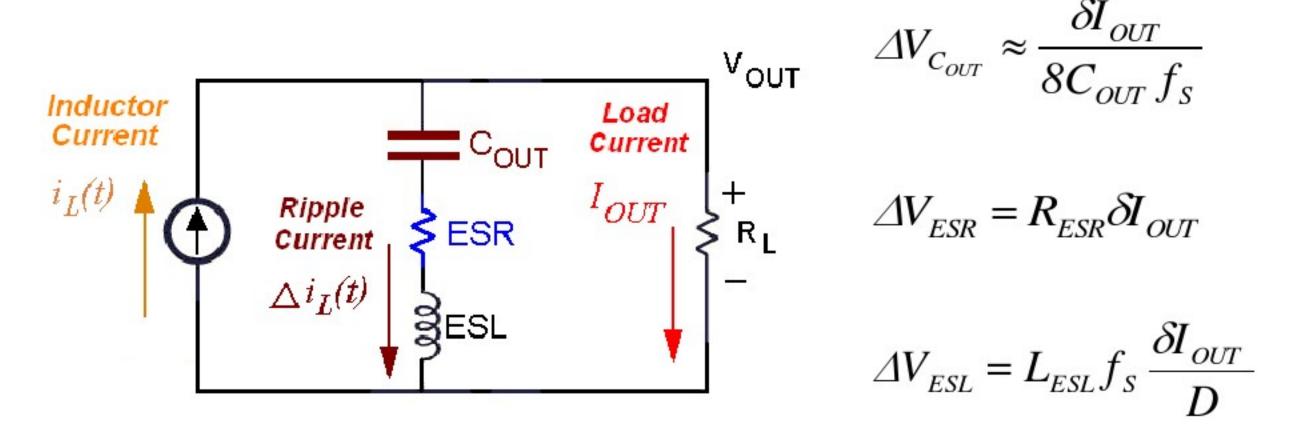

输出纹波△V为△Vc<sub>OUT</sub>, △V<sub>ESR</sub>, △V<sub>ESL</sub>的矢量和。